

Starte das Programm Crocodile Physics und öffne die Datei *Ohmsches Gesetz* auf dem Laufwerk p:\.

Speichere die Datei unter dem Namen *Ohmsches Gesetz* in deinem eigenen Ordner!

Führe die Experimente laut Anweisung durch!

Ergebnisse:

R = 100 Ω	I (A)	U / I
U = 1 V		
U = 2 V		
U = 3 V		
U = 4 V		
U = 5 V		
U = 6 V		
U = 7 V		
U = 8 V		
U = 9 V		
U = 10 V		

R = 470Ω	I (A)	U / I
U = 1 V		
U = 2 V		
U = 3 V		
U = 4 V		
U = 5 V		
U = 6 V		
U = 7 V		
U = 8 V		
U = 9 V		
U = 10 V		

